Lý 11 HƯỚNG DẪN CHẨM BÀI KT HỌC KỲ I (NH 2013- 2014)

Câu	Nội dung	Điểm	Ghi chú
1	a. Phát biểu định luật bảo toàn điện tích	1đ	
	b. Suất điện động của nguồn điện là gì ? Nêu công thức kèm theo. (1 đ)		
	Định nghĩa	0.5	
	Công thức	0.5	
	c. Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân. (1 đ)	1 đ	theo hai chiều ngược nhau 0.25
1,58	a./ I - q/t	0.25	311 -83 - 53 8 14
	q = Ne	0.225	
	I= 0.96A	0.5	
	b./ % = A/q	0.25	
	A= 19.2 J	0.25	
3 a 1,50	a. Ro = Upm = 3 12	0,25	R_1 D
	$R_{1A} = R_1 + R_0 = 12.52$	0,25	A K B R_3
	a. $R_{\theta} = \frac{U_{pm}}{P_{pm}} = 3.2$ $R_{1\theta} = R_1 + R_{\theta} = 12.2$ $R_{AB} = \frac{R_{1\theta} \cdot R_2}{R_{1\theta} + R_2} = 6.2$	6,25	R ₂
	RN = RN3 + R3 = 12-2	0,25	(A) (B) r
	$I = \frac{4}{R_N + r} = 1A$	0.50	
8 15	K dong		same, the define over an armony
	RN = R3 = 6-2	0,5	
	$\bar{I} = \frac{c\xi}{R_{AI} + r} = \frac{13}{7} A$	0,25	
	ten 1 ching saing	6,25	
		r or	

4			
a)	$m = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{n} \cdot It$	0,25	e, r_0 \mathcal{E}_1, r_1 R_1
ats	$= \frac{1}{96500} \cdot \frac{64}{2} \cdot 1.5 \cdot (16 \times 60 +$	5) 0,25	M B A N
V	= 0,489	0,25	R_2
e)	I2, = I3 + I2	0,25	
0,75	ID = PAM = 0.5A	6,25	
	$P_{i} = RI_{i}^{\dagger} = 20 W$	0,25	
c)	Eb = me + E.	0,25	
1,50	1 = m 10 + 17	0,25	
	Run = 15-52	0,25	
	RN = RMN + R1	0,25	
	I = Eb RN + Tb	0,25	
	= 1 m = 20	0,25	
		THE REAL PROPERTY.	

Về đơn vị : Sai hay thiếu đơn vị tại đáp số trừ 0.25 / lần và trừ tối đa 2 lần. HS có thể có cách làm khác mà đúng thì cho điểm trọn phần đó.