

MÃ ĐỀ: 164

Câu 1: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Tổng trở của đoạn mạch này bằng :

- A. R B. $0,5R$ C. $2R$ D. $3R$

Câu 2: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với $AB = 18\text{ cm}$, M là một điểm trên dây cách B 12 cm . Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là $0,1\text{ s}$. Tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu ?

- A. $2,4\text{ m/s}$ B. $4,8\text{ m/s}$ C. $5,6\text{ m/s}$ D. $3,2\text{ m/s}$

Câu 3: Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là $i = I_0\cos(\omega t + \varphi)$. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là :

- A. $I = 2I_0$ B. $I = \frac{I_0}{2}$ C. $I = I_0\sqrt{2}$ D. $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

Câu 4: Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100 V , hai đầu cuộn cảm thuần L là 120 V , hai bản tụ C là 60 V . Điện áp hiệu dụng hai đầu R là :

- A. 260 V B. 20 V C. 80 V D. 140 V

Câu 5: Đặt một điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t (\text{V})$ vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp.

Biết $R = 50\ \Omega$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = \frac{1}{\pi}\text{ H}$ và tụ điện có điện dung $C = \frac{2 \cdot 10^{-4}}{\pi}\text{ F}$. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là :

- A. $\sqrt{2}\text{ A}$ B. 1 A C. 2 A D. $2\sqrt{2}\text{ A}$

Câu 6: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình $u = a\cos(4\pi t - 0,02\pi x)$ (u và x tính bằng cm , t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng này là :

- A. 50 cm/s B. 100 cm/s C. 150 cm/s D. 200 cm/s

Câu 7: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là:

$u_o = A\cos(\omega t)(\text{cm})$. Một điểm M cách nguồn O bằng $\frac{1}{3}$ bước sóng ở thời điểm $t = \frac{T}{2}$ có li độ $u_M = 2(\text{cm})$.

Biên độ sóng A là :

- A. 4 cm B. $2\sqrt{3}\text{ cm}$ C. $4/\sqrt{3}\text{ cm}$ D. 2 cm

Câu 8: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng $Z_C = 100\Omega$ và cuộn dây có cảm kháng $Z_L = 200\Omega$

mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng $u_L = 100\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})\text{ V}$. Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện có dạng như thế nào ?

- A. $u_C = 50\cos(100\pi t - \frac{5\pi}{6})\text{ V}$ B. $u_C = 50\cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})\text{ V}$
C. $u_C = 100\cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})\text{ V}$ D. $u_C = 100\cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})\text{ V}$

Câu 9: Sóng dọc :

- A. không truyền được trong chất rắn B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí
C. chỉ truyền được trong chất rắn D. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và chân không

Câu 10: Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, $\cos\varphi$ là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là :

- A. $\Delta P = R \frac{P^2}{(U \cos\varphi)^2}$ B. $\Delta P = R \frac{U^2}{(P \cos\varphi)^2}$ C. $\Delta P = R \frac{(U \cos\varphi)^2}{P^2}$ D. $\Delta P = \frac{R^2 P}{(U \cos\varphi)^2}$

Câu 11: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto :

- A. luôn bằng tốc độ quay của từ trường
- B. lớn hơn tốc độ quay của từ trường
- C. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường
- D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng

Câu 12: Điện áp hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp là $u = 200\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right)V$, cường độ dòng

điện qua đoạn mạch là $i = \sqrt{2}\cos 100\pi t(A)$ Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng :

- A. 141W
- B. 143W
- C. 100W
- D. 200W

Câu 13: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tốc độ trên dây là 25m/s, trên dây đếm được 3 nút sóng, không kể 2 nút A, B. Tần số dao động trên dây là :

- A. 100Hz
- B. 25Hz
- C. 50Hz
- D. 20Hz

Câu 14: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần $R = 10\Omega$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = \frac{1}{10\pi}H$, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều $u = U_0\sin 100\pi t(V)$. Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở R thì giá trị điện dung của tụ điện là :

- A. 3,18 μ F
- B. $\frac{10^{-4}}{\pi}F$
- C. $\frac{10^{-4}}{2\pi}F$
- D. $\frac{10^{-3}}{\pi}F$

Câu 15: Điều nào sai khi nói về biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số :

- A. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha
- B. Phụ thuộc vào chu kỳ của hai dao động thành phần
- C. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần
- D. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha

Câu 16: Chu kỳ dao động của con lắc lò xo tăng 2 lần khi :

- A. Khối lượng của vật nặng tăng gấp 2 lần
- B. Khối lượng của vật tăng gấp 4 lần
- C. Biên độ tăng 2 lần
- D. Độ cứng của lò xo giảm 2 lần

Câu 17: Một máy biến thế có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này :

- A. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần
- B. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần
- C. là máy hạ thế
- D. là máy tăng thế

Câu 18: Chọn gốc toạ độ tại VTCB của vật dao động điều hoà theo phương trình :

$x = 20\cos\left(\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)(cm, s)$. Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1 = 0,5s$ đến thời điểm $t_2 = 6s$ là :

- A. 201,2 cm
- B. 211,72 cm
- C. 101,2 cm
- D. 202,2cm

Câu 19: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức $u = 220\sqrt{2}\cos 100\pi t(V)$. Giá trị hiệu dụng của điện áp này là :

- A. $220\sqrt{2}V$
- B. $110\sqrt{2}V$
- C. 110V
- D. 220V

Câu 20: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc $\alpha_0 = 0,1\text{ rad}$ có chu kỳ dao động $T = 1s$. Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, khi vật bắt đầu chuyển động vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con lắc là :

- A. $\alpha = 0,1\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)(\text{rad})$
- B. $\alpha = 0,1\cos 2\pi t(\text{rad})$
- C. $\alpha = 0,1\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right)(\text{rad})$
- D. $\alpha = 0,1\cos(2\pi t + \pi)(\text{rad})$

Câu 21: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào :

- A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
- B. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
- C. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
- D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật.

Câu 22: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều $u = U_0 \sin \omega t$ vào hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ điện :

- A. không phụ thuộc tần số của dòng điện B. nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ
C. nhỏ khi tần số của dòng điện lớn D. lớn khi tần số của dòng điện lớn

Câu 23: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C . Nếu dung kháng Z_C bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn :

- A. nhanh pha $\frac{\pi}{4}$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch
B. chậm pha $\frac{\pi}{4}$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch
C. chậm pha $\frac{\pi}{2}$ so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện
D. nhanh pha $\frac{\pi}{2}$ so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

Câu 24: Cho đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp; $R = 10\sqrt{3}\Omega$; $L = 0,3/\pi$ (H); $C = 10^{-3}/2\pi$ (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V). Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch.

- A. $i = 5 \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A) B. $i = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A)
C. $i = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A) D. $i = 5 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A)

Câu 25: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi nó có li độ là 2cm thì vận tốc là 1m/s. Tần số dao động là :

- A. 4,6Hz B. 1Hz C. 3Hz D. 1,2Hz

Câu 26: Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 100$ N/m dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Động năng của vật nặng khi vật có li độ $x = 1$ cm là :

- A. 12 J B. 0,12 J C. 12,5 J D. 0,24 J

Câu 27: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ có điện dung $C = \frac{10^{-4}}{\pi}$ (F) có biểu thức $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là :

- A. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$ (A) B. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{2})$ (A)
C. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{5\pi}{6})$ (A) D. $i = 2 \cos(100\pi t - \frac{\pi}{6})$ (A)

Câu 28: Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$, tần số góc ω thay đổi được. Khi tăng tần số góc ta luôn thấy :

- A. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch tăng dần
B. độ lệch pha giữa điện áp u và cường độ dòng điện trong đoạn mạch tăng
C. tổng trở của mạch tăng
D. cảm kháng tăng, dung kháng giảm

Câu 29: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động của vật là :

- A. 2,5cm B. 10cm C. 5cm D. 12,5cm

Câu 30: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều $u = U_0 \sin \omega t$ thì độ lệch pha của hiệu điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức :

- A. $\tan \varphi = \frac{\omega L + C\omega}{R}$ B. $\tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{C\omega}}{R}$ C. $\tan \varphi = \frac{\omega C - \frac{1}{L\omega}}{R}$ D. $\tan \varphi = \frac{\omega L - C\omega}{R}$

Câu 31: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế $U_1 = 200$ V, khi đó hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là $U_2 = 10$ V. Bỏ qua hao phí của máy biến thế thì số vòng dây cuộn thứ cấp là :

- A. 50 vòng B. 100 vòng C. 25 vòng D. 500 vòng

Câu 32: Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái của vật dao động điều hòa lặp lại như cũ gọi là :

- A. Biên độ B. Chu kỳ C. Pha dao động D. Tần số

Câu 33: Chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn có chiều dài dây treo l tại nơi có gia tốc trọng trường g với góc nhỏ là :

- A. $T = 2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}$ B. $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ C. $T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{l}{g}}$ D. $T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$

Câu 34: Độ cao của âm phụ thuộc vào :

- A. Tần số B. Biên độ C. Biên độ và bước sóng D. Cường độ và tần số

Câu 35: Trong hệ sóng dừng trên sợi dây, khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp bằng :

- A. Một nửa bước sóng B. Hai bước sóng
C. Một bước sóng D. Một phần tư bước sóng

Câu 36: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C , R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng $U = 100V$ và $f = 50Hz$. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị 30Ω và 20Ω mạch tiêu thụ cùng một công suất P . Xác định P lúc này ?

- A. 100W B. 200W C. 4W D. 400W

Câu 37: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở $r = 20\Omega$ và độ tự cảm $L = 2H$, tụ điện có điện dung $C = 100\mu F$ và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều $u = 240\cos(100t)V$. Khi $R = R_0$ thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên điện trở R là :

- A. $P = 224W$ B. $P = 144W$ C. $P = 230,4W$ D. $P = 115,2W$

Câu 38: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau $8,2cm$, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số $15Hz$ và luôn dao động cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $30cm/s$ và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 là :

- A. 5 B. 11 C. 8 D. 9

Câu 39: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm hệ số tự cảm L , tần số góc của dòng điện là ω ?

- A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy thuộc vào thời điểm ta xét
B. Tổng trở của đoạn mạch bằng $\frac{1}{\omega L}$
C. Điện áp trễ pha $\frac{\pi}{2}$ so với cường độ dòng điện
D. Mạch không tiêu thụ công suất

Câu 40: Đặt hiệu điện thế $u = U_0\cos\omega t$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i . Phát biểu nào sau đây là đúng ?

- A. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha $\frac{\pi}{2}$ so với hiệu điện thế u
B. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện thế u
C. Dòng điện i luôn cùng pha với hiệu điện thế u
D. Ở cùng thời điểm, hiệu điện thế u chậm pha $\frac{\pi}{2}$ so với dòng điện i

----- Hết đề 164 -----