THPT NG T MINH KHAI

THI HỌC KÌ I-NK 2014-2015 MÔN Vật lý 12 Thời gian làm bài: 60 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ho, tên thí sinh:		
Số báo danh:		Mã đề thi 122
Câu 1: Nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ động điều hòa của con lắc đơn tăng hay giảm bao n		ắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kì dao
A. Giảm 3 lần. B. Tăng $\sqrt{3}$ lần.	C. Tăng $\sqrt{12}$ lần.	D. Giảm $\sqrt{12}$ lần.
Câu 2: Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R, L, C		
ổn định $u = U\sqrt{2}\cos(2\pi ft)$. Với tần số f thay đổi. I	-	_
A. $f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. B. $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.		
Câu 3: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên n tần số 28Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, I	B lần lượt những khoả	ng $d_1 = 21$ cm, $d_2 = 25$ cm. Sóng có
biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của <i>n</i> nước là:	AB có ba dãy cực đại l	khác. Vận tốc truyên sóng trên mặt
A. 37cm/s. B. 112cm/s.		
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có kho 100N/m. Cho vật dao động điều hoà theo phương the giá trị:		
A. 3,5N. B. 2N.	C. 1,5N.	D. 0,5N.
Câu 5: Chọn kết luận đúng . Trong mạch điện xo xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì		
A. điện trở tăng.C. cảm kháng giảm.	B. dung kháng tăng.	
C. cảm kháng giảm.	D. dung kháng giảm	
Câu 6 : Hai dao động điều hòa cùng phương, biên đầu $\Delta \phi = 2\pi/3$. Dao động tổng hợp của hai dao độ		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A. 8cm. B. 4cm.	C. 0.	D. $4\sqrt{2} \text{ cm}$.
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp: R		
biến đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 10 A. 50 V. B. 70,7V.	00 √2 cos ωt(V). Điện : C. 141V	=
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng? Đối vớ	i dao động cơ tắt dần t	hì
A. cơ năng giảm dần theo thời gian.		
B. Chu kì giảm dần theo thời gian.		
C. biên độ dao động giảm dần theo thời gian D. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động t	,	
Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối t		ảm kháng. Điện án hiệu dụng giữa
hai đầu đoạn mạch A và B là $U = 200V$, $U_L = 8U_R/$		
A. 100V. B. 120V.	C. 150V.	D. 180V.
Câu 10: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng		
có vận tốc $v = 10$ cm/s thì thế năng bằng ba lần động		_
A. 0,03J. B. 0,00125J.	C. 0,04J.	D. 0,02J.
Câu 11 : Một vật tham gia đồng thời vào hai dao đ là : $x_1 = 5\cos(4\pi t - \pi/6)$ cm và $x_2 = 3\cos(4\pi t + 5\pi$		
A. $x = 2\cos(4\pi t - \pi/6)$ cm.	B. $x = 2\cos(4\pi t + 5\pi)$	
C. $x = 8\cos(4\pi t - \pi/6)$ cm.	D. $x = 4\cos(4\pi t - \pi/6)$	•

Câu 12: Một sóng âm được	mô tả bởi phương trìr	$\sinh y = A\cos 2\pi (\frac{1}{T} - \frac{1}{\lambda})$). Vận tốc cực đại của phân tử mối
trường bằng 4 lần vận tốc trư		1 //	
		C. $\lambda = \pi A$.	D. $\lambda = \pi A/4$.
Câu 13: Dao động tự do của	ı một vật là dao động c	ó	
A. tần số chỉ phụ thu	ộc yếu tố bên ngoài, kh	nông phụ thuộc đặc tính	ı của hệ.
B. biên độ không đổi			
C. tần số và biên độ k	chông đổi.		
D. tần số chỉ phụ thu	ộc đặc tính hệ, không r	ohụ thuộc yếu tố bên ng	goài.
Câu 14: Động năng của mộ	t vật dao động điều hò	a có biểu thức: $W_d = V$	$W_0 \sin^2(\omega t)$. Giá trị lớn nhất của thế
năng là			
A. $\sqrt{2} W_0$.	$B. W_0.$	C. $W_0/2$.	D. $2W_0$.
Câu 15: Một vật dao động ở	tiều hòa trên quỹ đạo đ	lài 40cm. Khi vật ở vị	tri x = 10cm thì vật có vận tốc là v
$=20 \pi \sqrt{3}$ cm/s. Chu kì dao c	= -		·
A. 1s.	_	C. 0,1s.	D. 5s.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ ^	hông khí. Giữa hai điểm cách nhau
1m trên cùng phương truyền		van we soom/s hong k	nong kin. Olua nai diem cach imau
		C. ngược pha.	D lâch pho # //
			cùng phương thẳng đứng với tần số
			rang phương thàng dung với tan số nai điểm M, N cách nhau 9cm trên
0	_	· , ,	,
khoảng từ 70cm/s đến 80cm/			vận tốc truyền sóng thay đối trong
A. 75cm/s.	B. 80cm/s.		D. 72cm/s.
_			với t tính bằng giây. Trong khoảng thời
			of thin bang glay. Hong khoang mon
gian 2 s, sóng này truyền đi đượ A. 20	B. 40	C. 10	D. 30
			n thích cho dao động bằng một nam
			óng dừng với 5 bụng sóng. Vận tốc
truyền sóng trên dây này là:	nçii maini pho tan so i	- John. Hen day co s	ong dung voi 5 bung song. van toe
A. 18m/s.	R 20m/s	C. 24m/s.	D. 28m/s.
Câu 20: Ở các rạp hát người			
A. Để âm được to.	tu muong op tuong ot	ing cae tam miang, aq.	118401 ta lam ma vay.
•	a trung thực âm đi đến	nên dùng để nhản xa đ	ến tai người được trung thực.
	ı được là những âm êm		on an inguor dayo traing that.
D.Để giảm phản xạ â		- ***-	
Câu 21: Phát biểu nào sau đ			
	tần số trong miền từ 1	6Hz đến 20kHz.	
		ı âm và sóng hạ âm đềi	ı là sóng cơ.
C. Sóng siêu âm là số		\mathcal{E} .	C
D.Trong không khí s			
		0 vòng dây. Khi đặt và	ào hai đầu cuộn dây sơ cấp điện áp
			u ra để hở bằng 20V. Mọi hao phí
trong máy biến áp đều bỏ qu			
A. 1210 vòng.	B. 2200 vòng.	C. 530 vòng.	D. 3200 vòng.
<u> </u>	C	· ·	G
Câu 23: Một khung dây dẫn	phẳng có N = 200 vòi	ng quay đều trong từ tr	$\mathbf{B} = \mathbf{B}$
			g dây là $S = 400 \text{cm}^2$. Giá trị cực đại
của suất điện động xuất hiện			
A. 5Hz.	B. 10Hz.	C. 50Hz.	D. 60Hz.
Câu 24: Hai âm có cùng độ	cao, chúng có đặc điển	n nào trong các đặc điể	m sau?
A. cùng biên độ.		B.cùng bước sóng tro	ong một môi trường.

C.cùng tần số và bướ	c sóng.	D.cùng chu kì.	
Câu 25: Dòng điện xoay chi	lều có tần số f = 60Hz, t	trong một giây dòng đi	
	B. 60 lần.		
			ı có giá trị hiệu dụng không đổi thì
điện áp hiệu dụng trên các p	hần tử R, L, C lần lượt	bằng 30V; 50V; 90V.	Khi thay tụ C bằng tụ C' để mạch
có cộng hưởng điện thì điện	áp hiệu dụng hai đầu đ	iện trở bằng:	
A. 50V.	B. $70\sqrt{2}$ V.	C. 100V.	D. $100\sqrt{2}$ V.
Câu 27: Mạch xoay chiều R			
A. Thay đổi f để U _{Cm}	ax•	B. Thay đổi L để U _{Lm}	ax•
C. Thay đổi C để U _{Rn}	nax•	B. Thay đổi L để U_{Lm} D. Thay đổi R để U_{Cn}	nax•
			au đó trạng thái dao động của vật
được lặp lại như cũ được gọi	i là		-
A. tần số dao động.	ao động.	B. chu kì dao động.	
C. chu kì riêng của da	ao động.	D. tần số riêng của da	o động.
Câu 29: Điều nào sau đây là			
A. Rôto có thể là phầ	in cảm hoặc phần ứng.	-	
B. Phần quay gọi là r	ôto, phần đứng yên gọi	là stato.	
C. Phần cảm tạo ra từ	r trường, phần ứng tạo i	ra suất điện động.	
D. Phần cảm tạo ra d	òng điện, phần ứng tạo	ra từ trường.	
Câu 30: Chọn kết luận đúng	khi nói về dao động đ	iều hòa của con lắc lò z	xo:
A. Vận tốc tỉ lệ thuận	với thời gian.	B. Gia tốc tỉ lệ thuận	với thời gian.
C. Quỹ đạo là một đo	oạn thẳng.	D. Quỹ đạo là một đu	rờng hình sin.
Câu 31: Mạch điện gồm điệ	n trở R, cuộn thuần cả	m L và tụ điện C mắc	nối tiếp. Điện áp ở hai đầu mạch u
$=50\sqrt{2}\cos 100\pi t(V)$. Điện	áp hiệu dung ở hai đầu	u cuôn cảm là $U_{\rm I} = 30^{\circ}$	V và hai đầu tụ điện là $U_C =$
60V. Hệ số công suất của mạ			
	B. $\cos \varphi = 5/6$.	C. $\cos \varphi = 6/5$.	D. $\cos \varphi = 4/5$.
			$Z_L = 10\Omega$; dung kháng $Z_C = 5\Omega$
ứng với tần số f. Khi f thay đ	tổi đến giá trị f₀ thì tron	ng mach có công hưởng	g điện Ta có
	B. $f_0 > f$.		
			n trên mặt nước dao động cùng pha
			n/s. Số điểm dao động với biên độ
cực tiểu trên đoạn AB là:	· · • · · · · · · · · · · · · · · · ·		and a diene and a diene diene ad
	B. 9 điểm.	C. 11 điểm.	D. 12 điểm.
Câu 34: Một vật dao động đ	liêu hoà với phương trì	$\sinh x = 10\cos(4\pi . t - \frac{3\pi}{8})$	$(\frac{\pi}{8})$ (cm). Biết ở thời điểm t có li độ
là 4cm. Li độ của vật ở thời c	9	C	,
A. 4cm.	B. 2cm.	C2cm.	D 4cm.
			c từ, muốn tần số dòng điện xoay
chiều mà máy phát ra là 50H			e tu, muon tun 50 dong diçii xouy
· ·	.2 till 10to pilal quay 10	i toe ao ia .	
	B 1500vòng/phút		D 500vòng/phút
con lắc bằng:	B. 1500vòng/phút.	C. 750vòng/phút.	
		C. 750vòng/phút.	 D. 500vòng/phút. 10m/s². Tần số dao động tự do của
<u>e</u>	n 2,5cm khi treo vật nặ	C. 750 vòng/phút. ứng vào. Lấy $g = \pi^2 =$	10m/s ² . Tần số dao động tự do của
A. 3,57 Hz.	n 2,5cm khi treo vật nặ B. 1 Hz.	C. 750vòng/phút. ing vào. Lấy $g = \pi^2 =$ C. 2 Hz.	10m/s ² . Tần số dao động tự do của D. 3,16 Hz.
A. 3,57 Hz. Câu 37: Cuộn dây có điện tr	n 2,5cm khi treo vật nặ B. 1 Hz. rở thuần R và độ tự cảm	C. 750 vòng/phút. áng vào. Lấy $g = \pi^2 =$ C. 2 Hz. n L mắc vào điện áp xo	10m/s ² . Tần số dao động tự do của D. 3,16 Hz. say chiều u= $200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$
A. 3,57 Hz.Câu 37: Cuộn dây có điện tr(V) thì cường độ dòng điện h	n 2,5cm khi treo vật nặ B. 1 Hz. rở thuần R và độ tự cảm niệu dụng qua cuộn dây	C. 750vòng/phút. Ing vào. Lấy $g = \pi^2 =$ C. 2 Hz. The L mắc vào điện áp xou là 5A và dòng điện nă	10m/s ² . Tần số dao động tự do của D. 3,16 Hz. say chiều u= $200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ say lệch pha π/3 rad so với điện áp
A. 3,57 Hz. Câu 37: Cuộn dây có điện tr (V) thì cường độ dòng điện h u. Mắc nối tiếp cuộn dây với	n 2,5cm khi treo vật nặ B. 1 Hz. rở thuần R và độ tự cảm niệu dụng qua cuộn dây i đoạn mạch X để tạo th	 C. 750vòng/phút. áng vào. Lấy g = π² = C. 2 Hz. n L mắc vào điện áp xo r là 5A và dòng điện nà nành đoạn mạch AB rồ 	10m/s^2 . Tần số dao động tự do của D. 3,16 Hz. bay chiều u= $200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ dy lệch pha $\pi/3$ rad so với điện áp i lại đặt vào hai đầu đoạn mạch
A. 3,57 Hz. Câu 37: Cuộn dây có điện tr (V) thì cường độ dòng điện h u. Mắc nối tiếp cuộn dây với AB điện áp u nói trên thì cườ	m 2,5cm khi treo vật nặ B. 1 Hz. rở thuần R và độ tự cảm niệu dụng qua cuộn dây l đoạn mạch X để tạo th ờng độ dòng điện hiệu c	 C. 750vòng/phút. áng vào. Lấy g = π² = C. 2 Hz. n L mắc vào điện áp xo và 5A và dòng điện nà nành đoạn mạch AB rồ dụng qua mạch là 3A v 	10m/s ² . Tần số dao động tự do của D. 3,16 Hz. say chiều u= $200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ say lệch pha π/3 rad so với điện áp
A. 3,57 Hz. Câu 37: Cuộn dây có điện tr (V) thì cường độ dòng điện h u. Mắc nối tiếp cuộn dây với	m 2,5cm khi treo vật nặ B. 1 Hz. rở thuần R và độ tự cảm niệu dụng qua cuộn dây l đoạn mạch X để tạo th ờng độ dòng điện hiệu c	C. 750vòng/phút. ứng vào. Lấy g = π ² = C. 2 Hz. n L mắc vào điện áp xo là 5A và dòng điện nà nành đoạn mạch AB rồ dụng qua mạch là 3A v toạn mạch X là:	10m/s^2 . Tần số dao động tự do của D. 3,16 Hz. bay chiều u= $200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ dy lệch pha $\pi/3$ rad so với điện áp i lại đặt vào hai đầu đoạn mạch

Câu 38: Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có $L = 1,4/\pi(H)$ và $r = 30\Omega$; tụ có $C = 31,8\,\mu\text{F}$. R là biến trở. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: $u = 100\,\sqrt{2}\,\cos(100\,\pi\,t)(V)$. Giá trị nào của R để công suất trên biến trở R là cực đại? Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Chọn kết quả *đúng*.

A. $R = 50 \Omega$; $P_{Rmax} = 62,5W$.

B. $R = 25 \Omega$; $P_{Rmax} = 65,2W$.

C. $R = 75 \Omega$; $P_{Rmax} = 45.5W$.

D. $R = 50 \Omega$; $P_{Rmax} = 625W$.

Câu 39: Vận tốc truyền sóng trong một môi trường

A. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng.

B. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng.

C. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường.

D. tăng theo cường độ sóng.

Câu 40: Điện năng từ một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2,5kV, công suất không đổi P, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 84%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 96% thì ta phải tăng điện áp đến giá trị:

A. 7,5kV.

B. 6kV.

C. 5kV.

D. 4kV.

- HÉT -

ĐÁP ÁN LÝ 12 (HK1 2014-15)

MÃ	CÂU	ÐA	MÃ	CÂU	ĐA	MÃ	CÂU	ĐA	MÃ	CÂU	ĐA
121	1	D	122	1	В	123	1	В	124	1	Α
121	2	В	122	2	В	123	2	C	124	2	В
121	3	С	122	3	С	123	3	В	124	3	D
121	4	В	122	4	Α	123	4	В	124	4	Α
121	5	Α	122	5	D	123	5	D	124	5	Α
121	6	В	122	6	В	123	6	Α	124	6	В
121	7	D	122	7	С	123	7	В	124	7	D
121	8	В	122	8	В	123	8	D	124	8	В
121	9	Α	122	9	В	123	9	В	124	9	С
121	10	D	122	10	D	123	10	Α	124	10	В
121	11	В	122	11	Α	123	11	C	124	11	В
121	12	В	122	12	В	123	12	Α	124	12	C
121	13	Α	122	13	D	123	13	В	124	13	В
121	14	С	122	14	В	123	14	D	124	14	D
121	15	В	122	15	Α	123	15	D	124	15	D
121	16	В	122	16	В	123	16	Α	124	16	Α
121	17	Α	122	17	Α	123	17	C	124	17	Α
121	18	С	122	18	Α	123	18	В	124	18	C
121	19	Α	122	19	С	123	19	D	124	19	В
121	20	Α	122	20	D	123	20	С	124	20	D
121	21	С	122	21	С	123	21	С	124	21	C
121	22	D	122	22	Α	123	22	D	124	22	C
121	23	С	122	23	В	123	23	Α	124	23	Α
121	24	D	122	24	D	123	24	D	124	24	D
121	25	D	122	25	D	123	25	C	124	25	C
121	26	D	122	26	Α	123	26	D	124	26	D
121	27	В	122	27	С	123	27	С	124	27	C
121	28	Α	122	28	В	123	28	C	124	28	C
121	29	С	122	29	D	123	29	D	124	29	D
121	30	С	122	30	С	123	30	Α	124	30	D
121	31	D	122	31	D	123	31	С	124	31	Α
121	32	С	122	32	С	123	32	С	124	32	С
121	33	Α	122	33	Α	123	33	В	124	33	С
121	34	С	122	34	D	123	34	В	124	34	В
121	35	С	122	35	С	123	35	С	124	35	В
121	36	В	122	36	D	123	36	Α	124	36	С
121	37	D	122	37	С	123	37	D	124	37	Α
121	38	С	122	38	Α	123	38	В	124	38	D
121	39	Α	122	39	С	123	39	Α	124	39	В
121	40	В	122	40	С	123	40	Α	124	40	Α