

(Học sinh không được sử dụng tài liệu.  
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

Họ, tên học sinh: ..... Số báo danh: .....

**Câu 1:** Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần  $R = 100\Omega$ , một cuộn thuần cảm có độ tự cảm  $L = 1/\pi$  H và một tụ có điện dung  $C = \frac{10^{-4}}{2\pi}$  F mắc nối tiếp giữa hai điểm có điện áp  $u = 200\sqrt{2}\cos 100\pi t$  (V). Biểu thức tức thời cường độ dòng điện qua mạch là

A.  $i = 2\cos(100\pi t + \pi/4)$  (A)

B.  $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/4)$  (A)

C.  $i = 2\cos(100\pi t - \pi/4)$  (A)

D.  $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/4)$  (A)

**Câu 2:** Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình  $x = 6\cos(4\pi t)$ cm, vận tốc của vật tại thời điểm  $t = 7,5$ s bằng

A. 75,4cm/s.

B. -75,4cm/s.

C. 0.

D. 6cm/s.

**Câu 3:** Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí  $x = 10$ cm, vật có vận tốc  $20\pi\sqrt{3}$  cm/s. Chu kì dao động của vật là

A. 0,5s.

B. 5s.

C. 1s.

D. 0,1s.

**Câu 4:** Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với  $u_{AB} = \cos 100\pi t$  (V) và  $u_{BC} = \sqrt{3}\cos(100\pi t - \pi/2)$  (V). Biểu thức điện áp  $u_{AC}$  là

A.  $u_{AC} = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t)$  V

B.  $u_{AC} = 2\cos(100\pi t + \pi/3)$  V

C.  $u_{AC} = \sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/3)$  V

D.  $u_{AC} = 2\cos(100\pi t - \pi/3)$  V

**Câu 5:** Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 220V và 55V. Bỏ qua các hao phí trong máy, tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

A. 2.

B. 4.

C.  $\frac{1}{4}$ .

D. 8.

**Câu 6:** Chọn phát biểu *sai*. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ thì chu kì của con lắc

A. phụ thuộc vào biên độ dao động.

B. không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.

C. phụ thuộc chiều dài của con lắc.

D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.

**Câu 7:** Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào

A. hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. tác dụng của từ trường.

C. hiện tượng tự cảm.

D. việc sử dụng từ trường quay.

**Câu 8:** Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, gọi  $u_R$ ,  $u_L$ ,  $u_C$  lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần, hai đầu cuộn dây thuần cảm, hai đầu tụ điện;  $i$  là cường độ dòng điện tức thời hai đầu đoạn mạch thì

A.  $u_R$  sớm pha hơn  $u_L$  góc  $\frac{\pi}{2}$ .

B.  $u_R$  trễ pha hơn  $i$  góc  $\pi$ .

C.  $i$  trễ pha hơn  $u_C$  góc  $\frac{\pi}{2}$ .

D.  $u_C$  trễ pha hơn  $u_L$  góc  $\pi$ .

**Câu 9:** Điện áp qua mạch có biểu thức  $u = 100\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$  (V). Giá trị hiệu dụng của điện áp là

A. 100V.

B. 200V.

C.  $100\sqrt{2}$  V.

D.  $50\sqrt{2}$  V.

**Câu 10:** Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế

$u = 220\sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$  (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là

$i = 2\sqrt{2} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$  (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là

- A. 220W.                      B. 440W.                      C.  $220\sqrt{2}$  W.                      D.  $440\sqrt{2}$  W.

**Câu 11:** Siêu âm là âm

- A. có cường độ rất lớn.                      B. có tần số trên 20000 Hz.  
C. có tần số lớn.                      D. có tần số dưới 16Hz.

**Câu 12:** Một chất điểm dao động điều hòa có quãng đường đi được trong nửa chu kì là 20cm. Biên độ dao động là

- A. 20cm.                      B. 5cm.                      C. 2cm.                      D. 10cm.

**Câu 13:** Một sóng cơ có tần số 50Hz truyền theo phương Ox với tốc độ 30m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau  $\pi/3$  bằng

- A. 60cm.                      B. 5cm.                      C. 20cm.                      D. 10cm.

**Câu 14:** Một đoạn mạch RLC có cảm kháng nhỏ hơn dung kháng thì

- A. dòng điện  $i$  chậm pha với điện áp  $u$ .  
B. dòng điện  $i$  nhanh pha với điện áp  $u$ .  
C. ở cùng thời điểm, điện áp  $u$  chậm pha  $\pi/2$  so với dòng điện  $i$ .  
D. ở cùng thời điểm, dòng điện  $i$  chậm pha  $\pi/2$  so với điện áp  $u$ .

**Câu 15:** Cho mạch điện không phân nhánh RLC:  $R = 100\Omega$ , cuộn dây thuần cảm có  $L = 0,318H$ , tụ điện có  $C = \frac{100}{2\pi} \mu F$ . Tần số của dòng điện xoay chiều là 50Hz. Tổng trở của mạch là

- A.  $200(\Omega)$                       B.  $200\sqrt{2}(\Omega)$                       C.  $100(\Omega)$                       D.  $100\sqrt{2}(\Omega)$

**Câu 16:** Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi

- A. ngược pha với vận tốc.                      B. trễ pha  $\pi/2$  so với vận tốc.  
C. cùng pha với vận tốc.                      D. sớm pha  $\pi/2$  so với vận tốc.

**Câu 17:** Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu của một tụ điện có điện dung  $C = 31,8\mu F$  thì cường độ dòng điện qua tụ có biểu thức  $i = 4\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)$  (A). Nếu đặt điện áp xoay chiều nói trên vào cuộn dây chỉ có độ tự cảm  $L = 1/\pi$  (H) thì biểu thức cường độ dòng điện là

- A.  $i = 4\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{5\pi}{6})$  A.                      B.  $i = 4\sqrt{2}\cos(100\pi t - \frac{5\pi}{6})$  A.  
C.  $i = 4\cos(100\pi t + \frac{7\pi}{6})$  A.                      D.  $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \frac{\pi}{2})$  A.

**Câu 18:** Cho mạch điện xoay chiều R,L,C với cuộn dây thuần cảm. Điện trở thuần  $R = 300\Omega$ , tụ điện có dung kháng  $Z_C = 100\Omega$ . Hệ số công suất của đoạn mạch là  $\cos\varphi = 1/\sqrt{2}$ . Cuộn dây có cảm kháng là

- A.  $200\Omega$                       B.  $200\sqrt{2}\Omega$                       C.  $400\Omega$                       D.  $300\Omega$

**Câu 19:** Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 16 lần thì tần số dao động của vật

- A. giảm 4 lần.                      B. tăng 2 lần.                      C. tăng 4 lần.                      D. giảm 2 lần.

**Câu 20:** Đặt điện áp ổn định  $u = U_0\cos\omega t$  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần  $40\sqrt{3}\Omega$  và tụ điện có điện dung  $C$ . Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha  $\frac{\pi}{6}$  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng

- A.  $20\sqrt{3}\Omega$ .                      B.  $40\sqrt{3}\Omega$ .                      C.  $40\Omega$ .                      D.  $20\Omega$ .

**Câu 21:** Dao động tắt dần

- A. có biên độ không đổi.                      B. có cơ năng giảm dần.  
C. luôn có hại.                      D. luôn có lợi.

**Câu 22:** Một cuộn dây có điện trở thuần  $R$  và độ tự cảm  $L$  mắc vào giữa hai điểm có điện áp xoay chiều tần số  $f$ . Hệ số công suất của mạch bằng

- A.  $\frac{R}{2\pi fL}$       B.  $\frac{R}{\sqrt{R^2 + 2\pi^2 f^2 L^2}}$       C.  $\frac{R}{R + 2\pi fL}$       D.  $\frac{R}{\sqrt{R^2 + 4\pi^2 f^2 L^2}}$

**Câu 23:** Độ to của âm gắn liền với

- A. mức cường độ âm.      B. đồ thị dao động âm.  
C. tần số âm.      D. cường độ âm.

**Câu 24:** Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn có

- A. cùng tần số.      B. cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.  
C. cùng pha ban đầu.      D. cùng biên độ.

**Câu 25:** Đặt vào hai đầu cuộn cảm thuần có  $L = \frac{1}{\pi}$  H một điện áp xoay chiều 200V - 50Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

- A. 1,1A.      B. 2,0A.      C. 1,6A.      D. 2,2A.

**Câu 26:** Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm  $\frac{0,4}{\pi}$  H một hiệu điện thế một chiều 12V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 12 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng

- A. 0,40 A.      B. 0,17 A.      C. 0,24 A.      D. 0,30 A.

**Câu 27:** Sóng cơ lan truyền trong môi trường dọc theo trục  $Ox$  với phương trình  $u = \cos(4\pi t - 0,02\pi x)$  (cm) ( $u$  và  $x$  tính bằng cm,  $t$  tính bằng s). Tốc độ truyền của sóng này bằng

- A. 150cm/s.      B. 100cm/s.      C. 200 cm/s.      D. 50 cm/s.

**Câu 28:** Trên một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng trên dây là

- A. 0,25m.      B. 2m.      C. 0,5m.      D. 1m.

**Câu 29:** Cho hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là

$x_1 = 5\cos(100\pi t + \pi)$ (cm) và  $x_2 = 5\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- A.  $x = 10\cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).      B.  $x = 5\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).  
C.  $x = 5\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).      D.  $x = 10\cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).

**Câu 30:** Mạch RLC nối tiếp đặt dưới điện áp  $u = U_0\cos\omega t$ . Tìm mối liên hệ giữa  $L$ ,  $C$  và  $\omega$  biết cường độ dòng điện qua mạch cùng pha với điện áp ở hai đầu mạch.

- A.  $LC\omega = 2$ .      B.  $LC\omega^2 = 1$ .      C.  $LC\omega = 1$ .      D.  $LC\omega^2 = 0,5$ .

**Câu 31:** Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều  $u = U_0\cos\omega t$ . Kí hiệu  $U_R$ ,  $U_L$ ,  $U_C$  tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần  $R$ , cuộn dây thuần cảm  $L$  và tụ điện  $C$ . Nếu  $U_R = U_L/2 = U_C$  thì dòng điện qua đoạn mạch

- A. sớm pha  $\pi/4$  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.  
B. sớm pha  $\pi/2$  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.  
C. trễ pha  $\pi/2$  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.  
D. trễ pha  $\pi/4$  so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

**Câu 32:** Khi có sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa 2 nút sóng hoặc 2 bụng sóng liên tiếp bằng

- A. một nửa bước sóng.      B. hai bước sóng.  
C. một bước sóng.      D. một phần tư bước sóng.

**Câu 33:** Một vật khối lượng 750g dao động điều hòa với biên độ 4cm, chu kì 2s, lấy  $\pi^2 = 10$ . Năng lượng dao động của vật là

- A. 6J.      B. 6mJ.      C. 60kJ.      D. 60J.

**Câu 34:** Cho cường độ âm chuẩn  $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ . Một âm có mức cường độ 50dB thì cường độ âm là  
A.  $10^{-7} \text{ W/m}^2$ .      B.  $5 \cdot 10^{-11} \text{ W/m}^2$ .      C.  $10^{-5} \text{ W/m}^2$ .      D.  $5 \cdot 10^{-7} \text{ W/m}^2$ .

**Câu 35:** Hai nguồn A,B cách nhau 8,5cm dao động ngược pha cùng tần số  $f = 40 \text{ Hz}$ , phát ra hai sóng có tốc độ 60cm/s. Hỏi giữa AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?  
A. 11.      B. 5.      C. 12.      D. 7.

**Câu 36:** Khi thay đổi môi trường truyền sóng thì đại lượng nào sau đây **không** thay đổi?  
A. Tần số.      B. Biên độ.      C. Bước sóng.      D. Tốc độ truyền sóng.

**Câu 37:** Một sóng dừng được hình thành trên dây đàn hồi. Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp đo được là 10cm. Tần số sóng là 10Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là  
A. 50cm/s.      B. 40cm/s.      C. 20cm/s.      D. 30cm/s.

**Câu 38:** Một đoạn mạch RLC có cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. Cách làm nào sau đây có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?  
A. Giảm điện trở R.      B. Tăng độ tự cảm L.  
C. Giảm tần số dòng điện.      D. Giảm điện dung C.

**Câu 39:** Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện chỉ có cuộn dây thuần cảm một điện áp xoay chiều  $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ V}$ . Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là  
A.  $\frac{\pi}{3}$       B. 0      C.  $-\frac{2\pi}{3}$       D.  $-\frac{\pi}{3}$

**Câu 40:** Một dòng điện xoay chiều có biểu thức  $i = 4\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ (A)}$ .  
A. Chu kì dòng điện là 0,04s.      B. Cường độ cực đại của dòng điện là  $4\sqrt{2} \text{ A}$ .  
C. Cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là  $2\sqrt{2} \text{ A}$ .      D. Tần số dòng điện xoay chiều là 100Hz.

----- HẾT -----